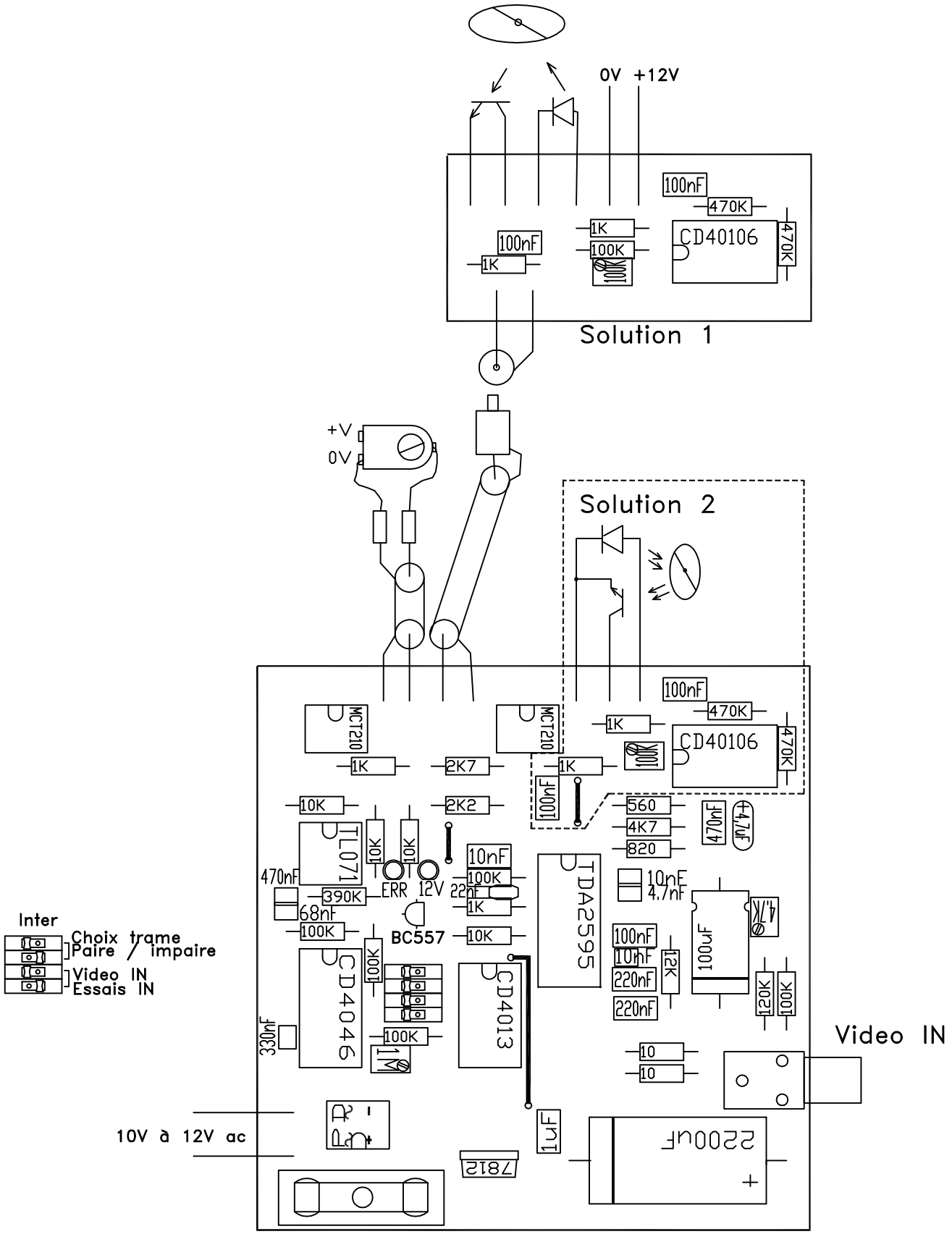
0V +12V
100nF
470K
CD40106
470K
1K
100K
100nF
1K
Solution 1
+V
0V
Solution 2
100nF
470K
CD40106
470K
1K
100K
MCT210
MCT210
1K
2K7
1K
100nF
10K
2K2
560
4K7
820
470nF
4,7uF
TL071
10K
10K
10nF
100K
22nF
1K
TDA2595
470nF
390K
68nF
100K
ERR
12V
BC557
10K
10nF
4.7nF
4,7K
100uF
100nF
10nF
220nF
220nF
12K
120K
100K
Inter
Choix trame
Paire / impaire
Video IN
Essais IN
CD4046
100K
330nF
100K
1M
CD4013
10
10
Video IN
10V à 12V ac
1uF
7812
2200uF
+

Jean-Luc92 et JcGrimi